

Digital Design and Computer Organization Lab

WEEK 3

22 Sept 2021

Vanshika Goel	PES1UG20CS484	H Section	Roll No: 40
---------------	---------------	-----------	-------------

Arithmetic and Logic Unit(ALU)

lib.v

```
module invert (input wire i, output wire o);  
    assign o = !i;  
endmodule
```

```
module and2 (input wire i0, i1, output wire o);  
    assign o = i0 & i1;  
endmodule
```

```
module or2 (input wire i0, i1, output wire o);  
    assign o = i0 | i1;  
endmodule
```

```
module xor2 (input wire i0, i1, output wire o);  
    assign o = i0 ^ i1;  
endmodule
```

```
module nand2 (input wire i0, i1, output wire o);  
    wire t;  
    and2 and2_0 (i0, i1, t);  
    invert invert_0 (t, o);  
endmodule
```

```
module nor2 (input wire i0, i1, output wire o);  
    wire t;  
    or2 or2_0 (i0, i1, t);  
    invert invert_0 (t, o);  
endmodule
```

```
module xnor2 (input wire i0, i1, output wire o);  
    wire t;  
    xor2 xor2_0 (i0, i1, t);  
    invert invert_0 (t, o);  
endmodule
```

```
module and3 (input wire i0, i1, i2, output wire o);  
    wire t;  
    and2 and2_0 (i0, i1, t);  
    and2 and2_1 (i2, t, o);  
endmodule
```

```
module or3 (input wire i0, i1, i2, output wire o);  
    wire t;  
    or2 or2_0 (i0, i1, t);
```

```
    or2 or2_1 (i2, t, o);
endmodule
```

```
module nor3 (input wire i0, i1, i2, output wire o);
    wire t;
    or2 or2_0 (i0, i1, t);
    nor2 nor2_0 (i2, t, o);
endmodule
```

```
module nand3 (input wire i0, i1, i2, output wire o);
    wire t;
    and2 and2_0 (i0, i1, t);
    nand2 nand2_1 (i2, t, o);
endmodule
```

```
module xor3 (input wire i0, i1, i2, output wire o);
    wire t;
    xor2 xor2_0 (i0, i1, t);
    xor2 xor2_1 (i2, t, o);
endmodule
```

```
module xnor3 (input wire i0, i1, i2, output wire o);
    wire t;
    xor2 xor2_0 (i0, i1, t);
    xnor2 xnor2_0 (i2, t, o);
endmodule
```

```
module mux2 (input wire i0, i1, j, output wire o);
    assign o = (j==0)?i0:i1;
endmodule
```

```
module mux4 (input wire [0:3] i, input wire j1, j0, output wire o);
    wire t0, t1;
    mux2 mux2_0 (i[0], i[1], j1, t0);
    mux2 mux2_1 (i[2], i[3], j1, t1);
    mux2 mux2_2 (t0, t1, j0, o);
endmodule
```

```
module mux8 (input wire [0:7] i, input wire j2, j1, j0, output wire o);
    wire t0, t1;
    mux4 mux4_0 (i[0:3], j2, j1, t0);
    mux4 mux4_1 (i[4:7], j2, j1, t1);
    mux2 mux2_0 (t0, t1, j0, o);
endmodule
```

alu.v

```
module fulladd(input wire a, b, cin, output wire sum, cout);
    wire [4:0] t;
```

```

xor2 x0(a, b, t[0]);
xor2 x1(t[0], cin, sum);

and2 a0(a, b, t[1]);
and2 a1(a, cin, t[2]);
and2 a2(b, cin, t[3]);

or2 o0(t[1], t[2], t[4]);
or2 o1(t[3], t[4], cout);
endmodule

module alu_slice(input wire [1:0]op,input wire a,b,c,output wire o,c1);
wire [4:0] inter;
    xor2 X(b,op[0],inter[0]);
    fulladd F1(a,inter[0],c,inter[1],c1);
    and2 A(a,b,inter[2]);
    or2 O(a,b,inter[3]);
    mux2 M1(inter[2],inter[3],op[0],inter[4]);
    mux2 M2(inter[1],inter[4],op[1],o);
endmodule

module alu (input wire [1:0] op, input wire [15:0] i0, i1,
    output wire [15:0] o, output wire cout);
wire [14:0] c;
alu_slice l1(op,i0[0],i1[0],op[0],o[0],c[0]);
alu_slice l2(op,i0[1],i1[1],c[0],o[1],c[1]);
alu_slice l3(op,i0[2],i1[2],c[1],o[2],c[2]);
alu_slice l4(op,i0[3],i1[3],c[2],o[3],c[3]);
alu_slice l5(op,i0[4],i1[4],c[3],o[4],c[4]);
alu_slice l6(op,i0[5],i1[5],c[4],o[5],c[5]);
alu_slice l7(op,i0[6],i1[6],c[5],o[6],c[6]);
alu_slice l8(op,i0[7],i1[7],c[6],o[7],c[7]);
alu_slice l9(op,i0[8],i1[8],c[7],o[8],c[8]);
alu_slice l10(op,i0[9],i1[9],c[8],o[9],c[9]);
alu_slice l11(op,i0[10],i1[10],c[9],o[10],c[10]);
alu_slice l12(op,i0[11],i1[11],c[10],o[11],c[11]);
alu_slice l13(op,i0[12],i1[12],c[11],o[12],c[12]);
alu_slice l14(op,i0[13],i1[13],c[12],o[13],c[13]);
alu_slice l15(op,i0[14],i1[14],c[13],o[14],c[14]);
alu_slice l16(op,i0[15],i1[15],c[14],o[15],cout);

endmodule

```

Output:

